Лабораторная работа
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Цель работы – исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов.

1. Паспортные данные исследуемых трансформаторов

T1:_____

T2:_____

2. Исследование параллельной работы трансформаторов.

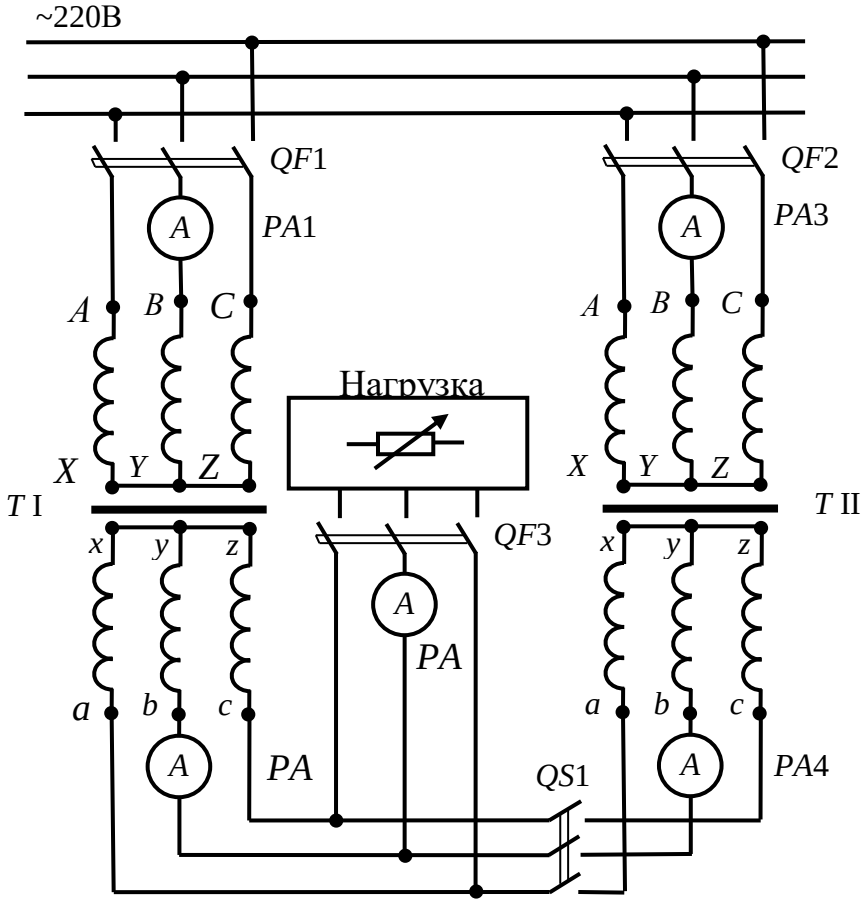


Рис. 3.1. Схема параллельной работы трансформаторов

Таблица 3.1

Параллельная работа трансформаторов

U_1, В	U_2, В	I_{1I}, А	I_{1II}, А	I_{2I}, А	I_{2II}, А	$I_{нагр}$, А

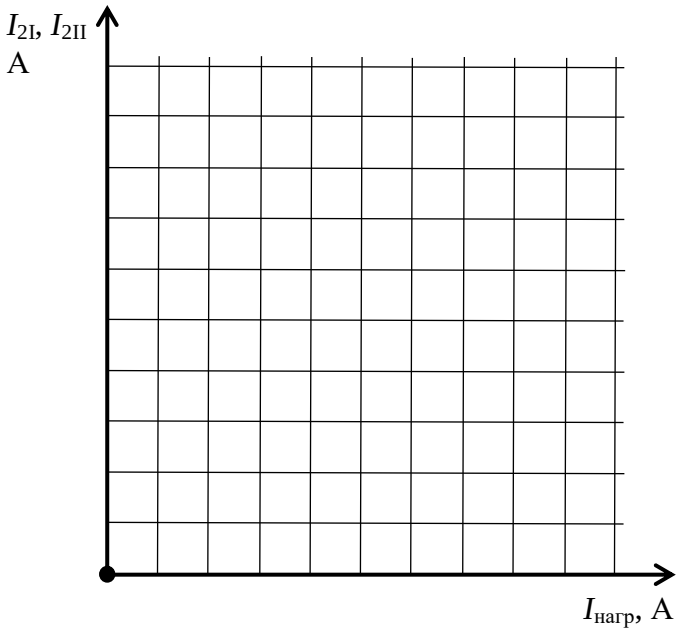


Рис. 3.2. Графики распределения нагрузки между трансформаторами I_{2I} = ($I_{нагр}$) и I_{2II} = ($I_{нагр}$).

Вывод:_____
_____
_____
_____
_____
_____